

Licht-Warnsignal im Auto

Das Warnsignal soll ertönen wenn:

- Die Scheinwerfer an sind,
- der Motor aus ist und
- die Fahrertür auf ist.

Eingangssignale:

E1:

E2:

E3:

Wahrheitstabelle:

E3	E2	E1	A

Ausgangssignal:

A:

Funktionsgleichung:

A=

Digitalschaltung:

E3 E2 E1

