

Schaltungsanalyse

Aufgabe

Welche Verknüpfungen erzeugen diese Schaltungen?

Die Gleichungen für Z1, Z2 und Z3 sind anzugeben.

Die Gleichungen sind, wenn möglich, zu vereinfachen.

