
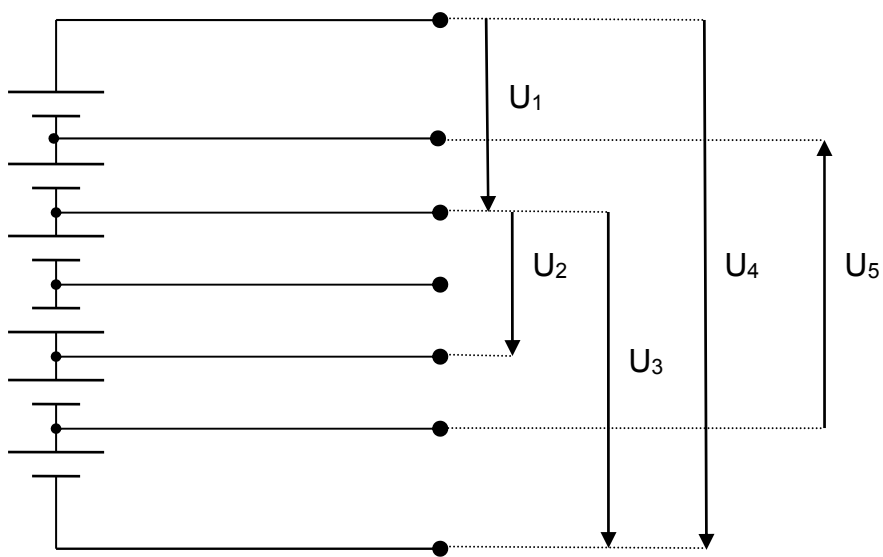


	Name:	Datum:	
	Spannungsquellen in Reihenschaltung	Klasse:	

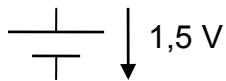Die Batterien haben jeweils eine Spannung von 1,5 V. Berechne die aufgeführten Spannungen U_1 bis U_5 :



$U_1 =$ _____ $U_2 =$ _____ $U_3 =$ _____

$U_4 =$ _____ $U_5 =$ _____