



Mit Hilfe von zwei Messgeräten soll die U-I-Kennlinie – also der Zusammenhang zwischen angelegter Spannung U und elektrischer Stromstärke I – einer Glühlampe experimentell ermittelt werden.

Diskutiert in der Gruppe, welche der angegebenen acht Schaltungen dafür korrekte Wertepaare liefern und welche Schaltungen falsch sind.

Zeichnet alle Schaltungen in euer Heft ab – sortiert nach richtig und falsch. Begründet jeweils, worin der Fehler besteht!

