

Check-in-Aufgabe A: Bauteile eines Stromkreises

Du sollst eine Glühlampe zum Leuchten bringen. Dazu hast du zusätzlich eine Batterie, Kabel und einen Schalter bekommen.

- a) Zeichne die Schaltsymbole für die aufgelisteten Bauteile.
- b) Beschreibe die Funktionsweisen eines Schalters und einer Glühlampe.

Aufgabe:	Kompetenz	Kann ich	Kann ich nicht
a)	Bauteile und ihre Symbole kennen		
b)	Funktionsweise elektrischer Bauteile beschreiben können		

Check-in-Aufgabe B: Bauteile eines Stromkreises

Du sollst einen Elektromotor zum Laufen bringen. Dazu hast du zusätzlich eine Batterie, Kabel und einen Schalter bekommen.

- a) Zeichne die Schaltsymbole für die aufgelisteten Bauteile.
- b) Beschreibe die Funktionsweisen eines Schalters und eines Elektromotors.

Aufgabe:	Kompetenz	Kann ich	Kann ich nicht
a)	Bauteile und ihre Symbole kennen		
b)	Funktionsweise elektrischer Bauteile beschreiben können		