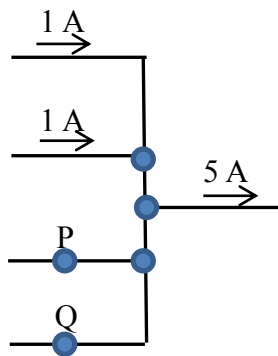



Check-in-Aufgabe A: Knotenregel



- Beschreibe die Knotenregel.
- Erläutere, was du über die Stromstärken in den Punkten P und Q aussagen kannst.

Aufgabe:	Kompetenz	Kann ich	Kann ich nicht
a)	Die Knotenregel beschreiben		
b)	Die Knotenregel anwenden		

Check-in-Aufgabe B: Knotenregel

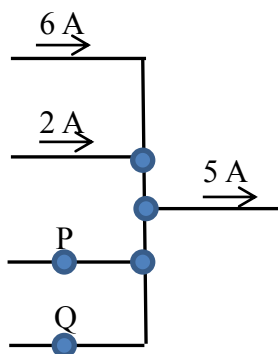

- Beschreibe die Knotenregel.
- Erläutere, was du über die Stromstärken in den Punkten P und Q aussagen kannst.

Aufgabe:	Kompetenz	Kann ich	Kann ich nicht
a)	Die Knotenregel beschreiben		
b)	Die Knotenregel anwenden		