

### Check-in-Aufgabe A: Aufbau eines Stromkreises

Du sollst eine Glühlampe durch das Schließen eines Schalters zum Leuchten bringen.

- a) Benenne die dafür nötigen Bauteile.
- b) Zeichne die Schaltskizze eines derartigen Stromkreises.

Aufgabe:	Kompetenz	Kann ich	Kann ich nicht
a)	Bauteile eines Stromkreises kennen		
b)	Eine Schaltskizze mit Schaltsymbolen erstellen		

### Check-in-Aufgabe B: Aufbau eines Stromkreises

Du sollst einen Elektromotor durch das Schließen eines Schalters zum Drehen bringen.

- a) Benenne die dafür nötigen Bauteile.
- b) Zeichne die Schaltskizze eines derartigen Stromkreises.

Aufgabe:	Kompetenz	Kann ich	Kann ich nicht
a)	Bauteile eines Stromkreises kennen		
b)	Eine Schaltskizze mit Schaltsymbolen erstellen		